

可编程逻辑电路设计

Digital Design Using PLD

可编程逻辑电路设计教学组

二〇〇六年


PLD设计的VHDL语言实现

——状态机电路设计


状态机(State Machine)电路设计

□ 状态机的两种类型:

 - ❖ Moor状态机: 输出仅与当前状态有关而与输入无关
- ❖ Mealy状态机: 输出与当前状态和输入都有关系



Moor状态机一例

 

Mealy状态机一例

状态机的定义

□ 定义状态机数据类型

- ❖ 状态编码采用二进制编码
 - 语法: TYPE State is (s0,s1,s2,s3,s4,s5);
 - 特点: s0="000",s1="001",s2="010",.....
- ❖ 状态编码采用其他码型
 - 语法: TYPE State is (s0,s1,s2,s3,s4,s5);
ATTRIBUTE ENUM_ENCODING : string;
ATTRIBUTE ENUM_ENCODING OF
State: TYPE is " 000 001 011 010 110 111 101 100";
 - 特点: s0="000",s1="001",s2="011",.....
- ❖ 其他常用码型
 - Gray码: 相邻状态只变化1比特
 - One-Hot码型: 每个状态只有1位有效, 其他各位都无效, 例如:
s0="000001",s1="000010",s2="000100",.....

□ 定义状态机信号

- ❖ 语法:
Signal PresentState,NextState: State;
- ❖ 隐性的定义状态机:
Signal PresentState: std_logic_vector(2 downto 0);

状态机的实现

□ 实现状态转移

```
process(clk)
begin
    if clk'event and clk='1' then
        PresentState<=NextState;
    end if;
end process;
```

□ 判断移出状态及输出

```
process(input,PresentState)
begin
    case PresentState is
        when s0=>
            ...
            ...
        when s1=>
            ...
            ...
            ...
        when others=>
            ...
            ...
    end case;
end process;
```

状态机实例1

```
entity statemachine1 is
port(clk,din: in std_logic;
      dout: out std_logic_vector(1 downto 0));
end statemachine1;
architecture rtl of statemachine1 is
    type state is (s0,s1,s2);
    signal PresentState: state;
    signal NextState: state;
begin
    process(clk)
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            PresentState<=NextState;
        end if;
    end process;

    process(din,PresentState)
    begin
        case PresentState is
            when s0=>
                if din='1' then
                    NextState<=s1;
                    dout<="00";
                else
                    NextState<=s2;
                    dout<="01";
                end if;
            when s1=>
                if din='1' then
                    NextState<=s1;
                    dout<="01";
                else
                    NextState<=s2;
                    dout<="10";
                end if;
            when s2=>
                if din='1' then
                    NextState<=s0;
                    dout<="10";
                else
                    NextState<=s2;
                    dout<="11";
                end if;
            when others=>
                NextState<=s0;
                dout<="11";
            end case;
        end process;
```

```
else NextState<=s2;
    dout<="01";
end if;
when s1=>
    if din='1' then
        NextState<=s1;
        dout<="01";
    else
        NextState<=s2;
        dout<="10";
    end if;
when s2=>
    if din='1' then
        NextState<=s0;
        dout<="10";
    else
        NextState<=s2;
        dout<="11";
    end if;
when others=>
    NextState<=s0;
    dout<="11";
end case;
end process;
```

状态机实例2：电子表

```
architecture rtl of watch is
    type state is (work,adj_sec,adj_min,adj_hour);
    signal PresentState: state;
    signal NextState: state;
begin
    process(clk)
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            PresentState<=NextState;
        end if;
    end process;

    process(input,PresentState)
    begin
        case PresentState is
            when work=>
                if <chg_state> then
                    NextState<=adj_sec;
                else
                    NextState<=work;
                end if;
            when adj_sec=>
                if <chg_state> then
                    NextState<=adj_min;
                else
                    NextState<=adj_sec;
                end if;
            when adj_min=>
                if <chg_state> then
                    NextState<=adj_hour;
                else
                    NextState<=adj_min;
                end if;
            when adj_hour=>
                if <chg_state> then
                    NextState<=work;
                else
                    NextState<=adj_hour;
                end if;
            when others=>
                NextState<=work;
            end case;
        end process;
    end rtl;
```


层次化（Hierarchy）设计方法

□ 对于大型系统来说，如果将其所有功能放在一个设计文件中实现，则带来许多问题：

- ❖ 开发代码困难、程序可读性降低
- ❖ 程序调试困难
- ❖ 不适合团队分工合作

□ 层次化设计方法是大系统开发时所采用的通用方法

 - ❖ 将功能复杂的大系统分成若干个子系统，子系统又可以分成更小的子系统等等，每个子系统功能相对独立。
- ❖ 各个子系统的设计和修改可以相对独立地进行
- ❖ 适合于多个人同时并行开发



VHDL语言层次化设计

□ Component是VHDL语言层次化设计中的基本单元

- ❖ Component是在别的高层次entity中作为模块被引用的低层次entity
- ❖ VHDL语言通过Component说明和例化实现层次化设计
- ❖ Component说明
 - Component在被使用前必须说明
 - Component说明用语定义其对外接口 $\langle \Rightarrow \rangle$ Entity
 - Component的说明可以在package里或者是architecture的说明中
- ❖ Component例化
 - 使用Component
 - 一个Component可以被多次例化
 - 例化在Architecture中进行
 - Component的例化是并行语句
 - 出现于architecture中
 - 不能由输入信号决定有选择的例化

Component说明和例化语句

□ Component说明：与entity类似

```
Component <component_name>  
    generic ( generic_declarations );  
    port ( port_declarations);  
End component;
```

□ Component例化语句：

```
<example_name>: <component_name>  
    generic map ( generic_mapping)  
    port map (port_mapping);
```

□ Port map语句两种格式：

- ❖ Port map (<port1>=><signal1>, <port2>=><signal2>, ...);
- ❖ Port map (<signal1>, <signal2>, ...);


层次化设计范例：4位十进制加计数器

□ 设计要求：

- ❖ 4位十进制加计数器
- ❖ 具有同步复位功能

□ 设计分析：

 - ❖ 4位十进制加计数器可以分解为4个十进制加计数器
- ❖ 顶层模块：4位十进制加计数器；子模块：1位十进制加计数器
- ❖ 子模块接口：
 - 输入：时钟、复位信号、使能信号
 - 输出：进位信号、4比特数据（表示1个10进制数）



层次化设计范例：4位十进制加计数器

□ 顶层设计文件：cnt10x4.vhd

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity cnt10x4 is
port(
    clk: in std_logic;
    reset: in std_logic;
    Y0: out std_logic_vector(3 downto 0);
    Y1: out std_logic_vector(3 downto 0);
    Y2: out std_logic_vector(3 downto 0);
    Y3: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end cnt10x4;

architecture rtl of cnt10x4 is
    Component cnt10 is
        port(
            clk: in std_logic;
            ena: in std_logic;
            reset: in std_logic;
            co: out std_logic;
            data: out std_logic_vector(3
                downto 0));
    end component;
    signal t: std_logic_vector(4 downto 0);
begin
    u0: cnt10 port map(clk,t(0),reset,t(1),Y0);
    u1: cnt10 port map(clk,t(1),reset,t(2),Y1);
    u2: cnt10 port map(clk,t(2),reset,t(3),Y2);
    u3: cnt10 port map(clk,t(3),reset,t(4),Y3);
    t(0)<='1';
end rtl;
```

层次化设计范例：4位十进制加计数器

□ 子模块文件：cnt10.vhd

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity cnt10 is
port(
    clk: in std_logic;
    ena: in std_logic;
    reset: in std_logic;
    co: out std_logic;
    data: out std_logic_vector(3 downto 0));
end cnt10;

architecture rtl of cnt10 is
    signal temp: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    process(clk)
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            if reset='1' then
                temp<="0000";
            elsif ena='1' then
                if temp="1001" then
                    temp<="0000";
                else
                    temp<=temp+1;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
    data<=temp;
    co<='1' when (temp="1001" and ena='1')
        else '0';
end rtl;
```

EDA软件与MAX+PLUS II接口

□ MAX+PLUS II软件可以与其他大多数符合工业标准的EDA软件接口


□ 工作流程：

- ❖ 用MAX+PLUS II编辑器或标准EDA工具产生设计
- ❖ 用MAX+PLUS II 编译设计
- ❖ 用MAX+PLUS II 进行定时分析
- ❖ 用MAX+PLUS II仿真或者用标准仿真器仿真
- ❖ 下载

□ 为什么要用其他EDA工具？

- ❖ 标准、通用
- ❖ 在某些方面如对VHDL语言的支持以及综合效率等方面，某些EDA软件可能做得比MAX+PLUS II更好

EDA软件与MAX+PLUS II接口

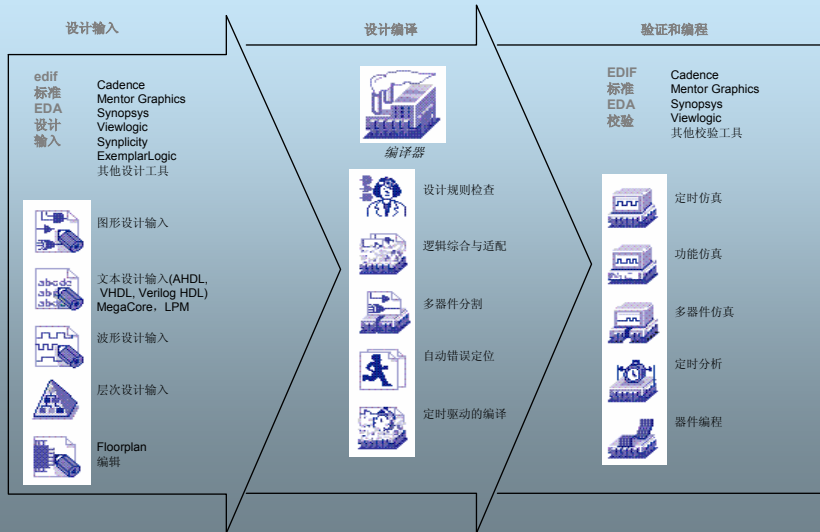


EDA软件与MAX+PLUS II接口举例

- 用Synopsys公司的FPGAExpress软件对VHDL语言设计进行综合、优化，输出.edf文件和.lmf文件
- 用MAX+PLUS II软件对FpgaExpress输出的.edf文件进行编译


在FPGAExpress中建立新设计

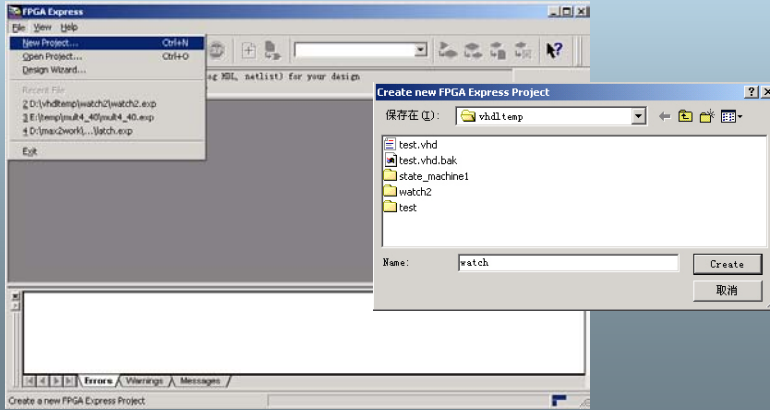- ❑ 建立新Project: File->New Project
- ❑ 选择Project存放目录及Project名: FPGAExpress将在该目录下建立一个与Project同名的目录以存放该project的有关文件
- ❑ 点击Creat按钮




加入设计文件

 - ❑ 选择该Project包含的设计文件: 这些文件可以在别的目录下
- ❑ 点击“打开”按钮
- ❑ 可以反复通过选择Synthesis->Add Source Files...来加入别的设计文件
- ❑ 加入后FPGAExpress会自动对各个文件进行语法检查




选择顶层Entity进行综合

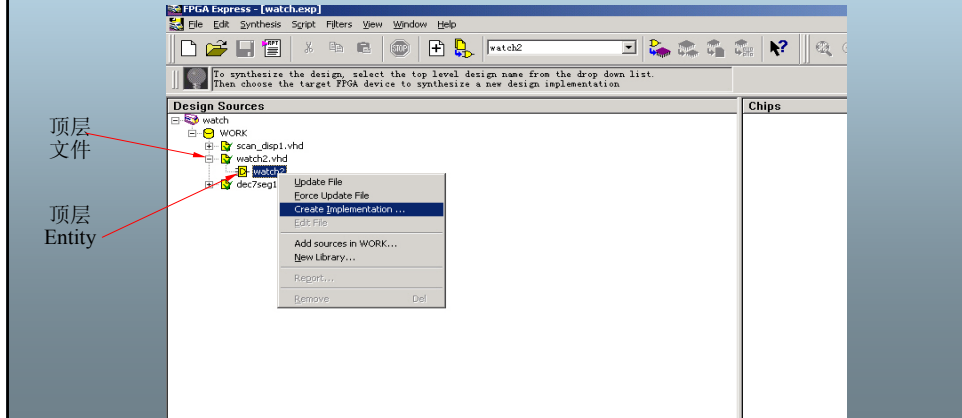- 选中顶层Entity，右键弹出菜单，选择Create Implementation...




选择器件型号及综合选项

 - 在弹出的菜单中选择器件型号以及优化选项
- 点击ok则FPGAExpress开始综合和优化设计




选择输出网表文件

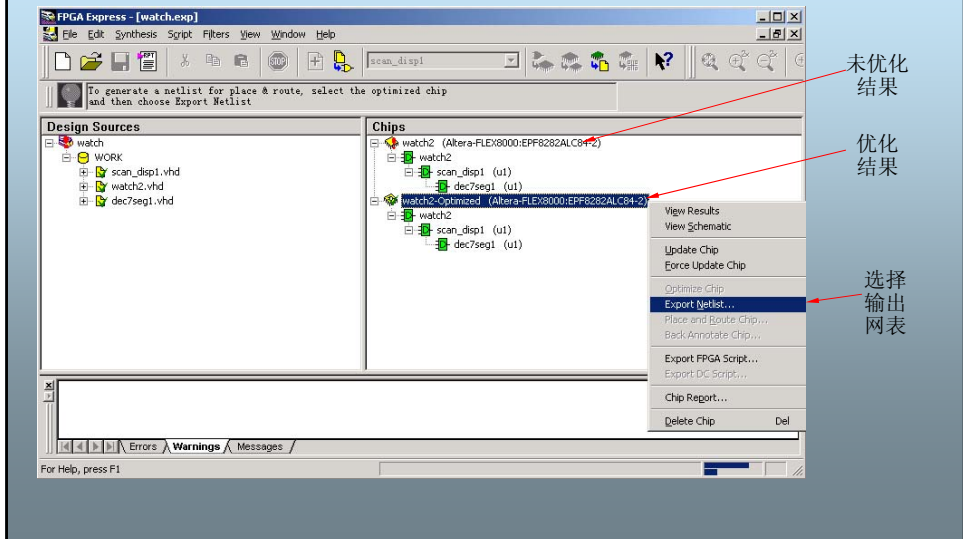


选择输出目录

 - 选择输出目录：缺省为设计所在目录
- 点击ok按钮
- 将输出目录中产生的与顶层entity同名的后缀分别为.edf和.lmf的两个文件拷贝到MAX+PLUS II的Project目录中准备编译



用MAX+PLUS II编译设计

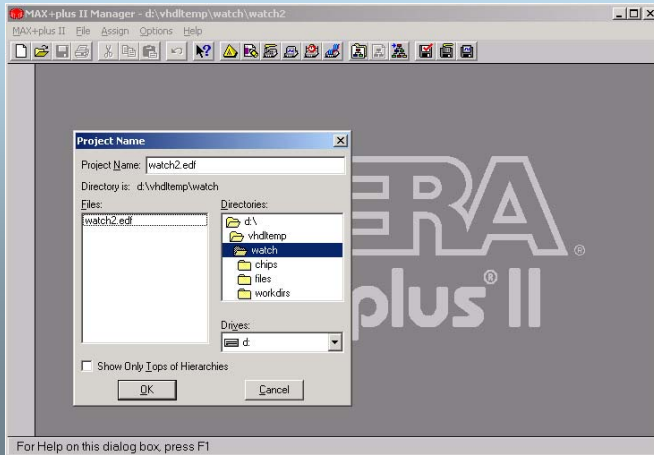- ❑ 打开用MAX+PLUS II
- ❑ 建立一个新Project并将FPGAExpress产生的.edf文件作为设计文件
- ❑ 选择ok




准备编译

- ❑ 打开Compiler
- ❑ 选择Interface->Edif Netlist Reader Settings...
- ❑ 选择customize...
- ❑ 选择library Mapping File
- ❑ 选择ok后，按一般的设计步骤进行编译、仿真及定时估计

点击
Customize

选择Imf文件为
FPGAExpress生
成的.Imf文件

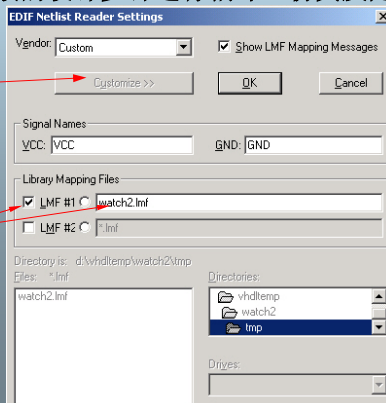

使用FPGAExpress优化结果

□ 电子表程序用年两种方式综合结果对比

- ❖ VHDL源程序直接用MAX+PLUS II综合编译
- ❖ VHDL源程序经FPGAExpress优化后再用MAX+PLUS II编译
- ❖ 采用EPF8282ALC64-2芯片编译、速度优化

□ 直接用MAX+PLUS II编译结果:

- ❖ 占用LCs: 206 个 (99%)
- ❖ 最高时钟频率: 29.76MHz

□ 用FPGAExpress综合:

- ❖ 占用LCs: 176 个 (84%)
- ❖ 最高时钟频率: 29.23MHz

本次实验内容

□ 必做:

- ❖ 设计一个状态机
- ❖ 脉宽测量电路 (采用状态机实现)

□ 选做:

- ❖ 用层次化设计完成试验三选做中的倒计时装置
- ❖ 16进制——10进制转换电路
- ❖ 串行除法器

Project 1 内容介绍：电子表

□ 功能要求：

- ❖ 具有时、分、秒计时功能
- ❖ 具有设定时间功能

□ 界面要求：

- ❖ 时、分、秒同时用6个7段显示器显示，并用小数点隔开
- ❖ 系统有四个状态：正常计时、调时、调分、调秒
- ❖ 状态切换按键每按下一次系统自动切换到下一状态，循环往复。
- ❖ 在调时、调分、调秒状态时，相应的时、分、秒应闪烁显示

□ 提示：

- ❖ 用两个脉冲发生器按键设定时间
- ❖ 用一个脉冲发生器切换系统状态（正常计时状态/调秒状态/调分状态/调时状态）；用一个脉冲发生器设定时间